

# Sistemas Eléctricos

# Esquemas de circuitos y Simbología Eléctrica

Esquemas de circuitos	2
Esquemas de bloques	4
Esquemas de cableado	5
Diagramas de mando secuencial	6
Esquemas de disposición	7
Simbología general de la norma DIN - IEC	8

## Bibliografía:

El material ha sido tomado del libro "Tablas de Electrotecnia" de Gerard Brachmann, Werner Dzieia, Ernst Hornemann, Heinrich Hubscher, Dieter Jagla y Jurgen Klaue. ISBN 84-291-3418-2, 1988 Editorial Reverte, Barcelona.

### Esquemas de circuitos

DIN 40719 P3/4.79

Un esquema de circuito es la representación detallada de un circuito a partir del cual debe verse su modo de funcionar

En el esquema de circuito en representación de interrelación total no es preciso que se contemple la disposición espacial de unos aparatos respecto a otros. Todas las partes de un utillaje deben represent, juntas y unidas entre sí mediante una línea a trazos a fin de identificar la unión mecán, efectiva entre ellas.

En la representación de semiinterrelación se renuncia a la representación de interrelación de un utillaje. Todas las partes de un utillaje deben estar representadas y unidas mediante la acción efectiva mecánica.


En el esquema de circuito en represent. desenlazada el circuito se descompone en las dist. vías de corr.. No se contempla en absoluto la situación espacial de los utillajes, ni si pertenecen o no a un conjunto o grupo de utillajes agrupados espacialmente.

Las líneas de corriente se representan por rectas (casi siempre verticales) paralelas, a ser posible sin cruces y de polo a polo de la red.


Se numeran correlativamente.

Condic. que deben reunir los esquemas de circuitos:


- Los utillajes eléctr. de una instalac. y su acción conjunta deben represent. de forma clara y sinóptica
- Deben representarse íntegros los utillajes para comprender cómo funcionan
- Los esquemas de circuitos deben representarse en formatos de planos según DIN 823 con los datos del cajetín rellenados según DIN 6771, parte 5
- Deben identificarse los utillajes según DIN 40 719, partes 2 y 3. (Véanse págs. 283 a 285)
- Un esquema de circuito debe contener instrucciones de fabricación y denominaciones de los tipos de los utillajes, datos técnicos y señales indicativas para localización de los signos de conexión y puntos de destino
- Con la ayuda del esquema del circuito se tiene que poder verificar pruebas, localizar averías y seguir el mantenimiento

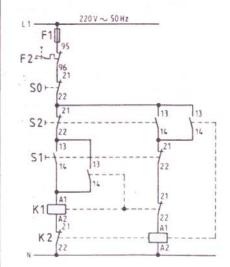

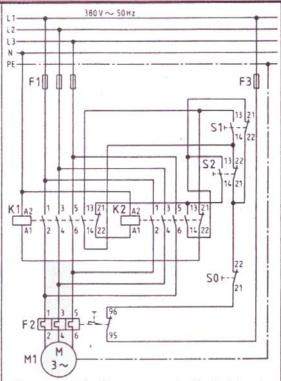Circuito auxiliar de la conexión de un relé inversor en representación semiinterrelacionada



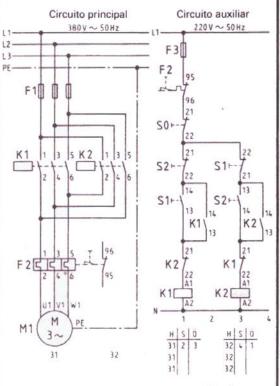Esquema de circuito en representación de interrelación total de una conexión de relé inversor



Esquemas de circuitos en representación descompuesta para el circuito principal y el auxiliar de conexión de un relé inversor



#### Esquemas de circuitos DIN 40719, P3/4.79 Normas a) Para la selección de los símbolos de conexión con-· La forma más sencilla, más preferida y normalizada y aplicarla en todo el esquema · La creación de un símbolo de conexión sólo está admitida cuando no está contenido en las normas · El grueso y ancho de los símbolos no está normalib) Uniones (DIN 40 711, pág. 298). Los lugares de unión y derivación se representan con puntos · Las uniones eléctricas entre utillajes se representan mediante líneas continuas (Excepciones, DIN 40 711) · Las uniones mecánicas efectivas se representan mediante líneas a trazos Para delimitación de partes del circuito (para mostrar la pertenencia conjunta ya sea funcional o estructural) se emplean líneas de puntos de separación o de recuadro 32 S3E c) Utillajes: Los utillajes en el campo de la energía se dibujan en estado desconectado y en telecomunicación en estado de dispuesto para el servicio · En circuitos representados descompuestos los utillajes de un lugar se representarán completos mediante el símbolo, mediante una tabla o me-19 diante una combinación de ambos 21 d) Simplificación · Los sistemas de conductores múltiples se dibujan Α monopolares 11 11 · Las líneas de unión múltiples con el mismo re-23 corrido se reúnen conjuntamente D7 Las líneas de unión que recorren tramos largos del circuito, se cortan para mejor visión sinóptica · Las líneas de interconexión para alimentación de corriente se substituyen por datos en forma de tabla o por textos · Varias partes del circuito conectadas en serie o en paralelo se simplif. mediante omisión parcial · Partes de los circuitos se substituyen por un úni-K1 Cuando hay varios símbolos de conexión iguales para un utillaje del mismo tipo dentro de un cir-K2 cuito, sólo se dibuja completo uno **K3** K4

Página 287 de la bibliografía

### Esquema de bloques


DIN 40719 P4/3.82

Un esquema de bloques es la representación simplificada de un circuito, la cual muestra la forma de trabajo y la distribución de una instalación eléctrica considerando únicamente las partes esenciales.

Un esquema de bloques tiene que

- · dar una visión rápida del cometido, ejecución, distribución y modo de funcionamiento de una instalación eléctrica
- · servir como documento base para la fase de planificación
- complementar la documentación restante de los circuitos si ésta no permite una visión sinóptica clara y rápida de los mismos
- · permitir mediante las indicaciones apropiadas hallar la representación detallada

- Un esquema de bloques debe contener los símbolos necesarios para la visión sinóptica de los utillajes y unidades funcionales, así como de las líneas de interconexión y de acción
- Debe identificar los utillajes
- Indicar los datos técnicos, describir los tipos y los nombres de las señales
- Dar aclaraciones sobre las secciones del circuito, p. ej., sobre funcionamiento
- Dar indicaciones para el hallazgo de la representación detallada en la documentación correspondiente del circuito
- Recuadro con datos según DIN 6771
- Dar otros datos, como
  - a) Representación gráfica del flujo de materiales, información y energía
  - b) Fundamentos tecnológicos
  - c) Medidas de protección

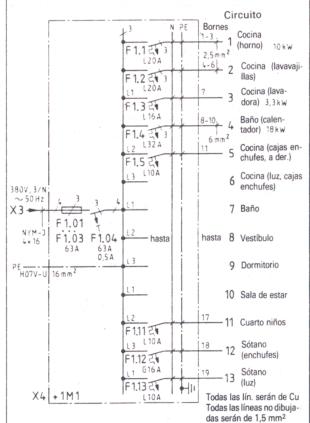

Protección contra contactos indirectos: Desc. en red TN (DIN 57 100, p. 410. VDE 0100, p. 410)


Protección contra corriente de falta (interr. diferencial) en la red TN (DIN 57 100, parte 410, VDE 0100, parte 410)

En el baño:

Equilibrador de potencial adicional

(DIN 57 100, parte 701, VDE 0100, parte 701)

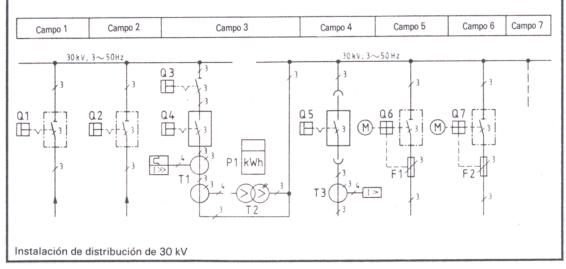Esquema de bloques (distribución) de una vivienda





### Esquemas de cableado

DIN 40719 P9/4.79 DIN IEC 113 P5/1.78 DIN IEC 113 P6/6.78

Los **esquemas de cableado** son la documentación básica para la fabricación, el montaje y el mantenimiento.

En las instalaciones grandes el esquema de cableado se substituye o subdivide en esquema de cableado de aparatos, esquema de interconexiones y esquema de conexionado.

#### Normas:

- Todos los utillajes de los aparatos o grupos de aparatos coordinados en su lugar correcto.
- Representar los puntos de conexionado de los aparatos
- Dibujar las líneas de interconexión sueltas o conjuntamente
- Si las líneas de interconexión se representan conjuntamente, indicar en los puntos de conexionado la denominación del punto de destino
- Dibujar las conexiones de alimentación de la red, consumidores, aparatos de mando y de aviso

Los esquemas de cableado de aparatos informan sobre las interconexiones interiores de los aparatos y combinaciones de aparatos (DIN IEC 113, parte 6). Pueden dar información sobre las interconexiones exteriores.


Pueden substituirse por tablas de cableado de aparatos

Los esquemas de interconexiones comprenden las interconexiones entre aparatos y elementos unificados (DIN IEC 113, parte 5). Puesto que no se dibuja ninguna interconexión interna, se pueden dar modificaciones sobre los correspondientes esquemas de circuito o de cableado de aparatos

Se pueden substituir o completar mediante tablas.

Los esquemas de conexionado informan sobre el conexionado de las interconexiones eléctricas interiores y exteriores, p. ej., regletas de bornes (DIN 40 719, parte 9). También pueden dar indicaciones sobre los esquemas de circuito y de disposición física, así como sobre la correspondiente función.

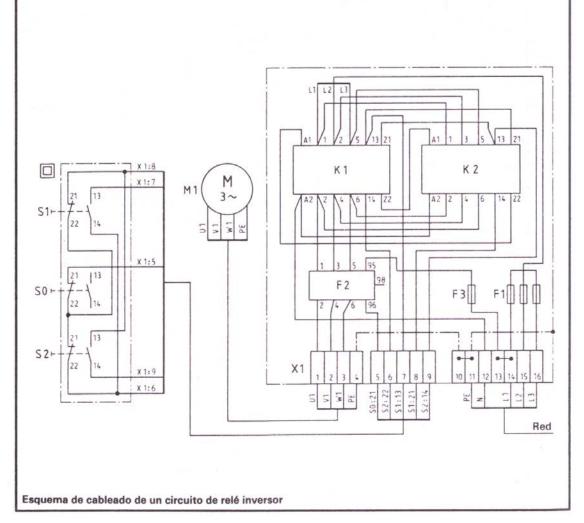Se pueden representar en forma de tablas.



Página 290 de la bibliografía

#### Diagramas mando secuencial - Diagramas ciclo temporal

DIN 40719 T11/8.78

Los diagramas de mando secuencial representan la secuencia funcional del estado de conexión de los utillajes (p. ej., un relé)

#### Normas

- La primera columna comprende la numeración correlativa, la segunda la denominación del proceso de maniobra y su distribución
- La línea de encabezamiento indica los distintos utillajes y señales. La disposición en grupos de utillajes debe tener en cuenta la acción conjunta
- Las rayas horizontales ponen en claro la acción conjunta causal y temporal del grupo de utillajes (a veces, si es necesario, con flechas)
- Los datos adicionales sobre los procesos de maniobra se dan en las columnas para texto escrito o en una columna aparte
- · Ninguna línea vertical:
  - Posición de conmutación "DESC"
  - Posición de reposo
- Ninguna corriente de excitación
- Una línea vertical con raya cruzada:
- Relé en estado de reposo con corriente de excitación en circulación
- Estado de conmutación "DESC"
- Retardo de maniobra, event. indicación del tiempo de retardo
- · Línea vertical:
  - Estado de conmutación "CON"
- Posición de trabajo
- Triángulo:

Retrasos de tiempo de reacción o reposición

- Barra inclinada (véase en la columna E):
- Indicación del sentido de la corriente en las bobinas de los relés
- Indicación de la dependencia mutua entre sentido de la corriente y posición del contacto
- Trazo transversal:


Principio o fin de un proceso de conmutación


· Lineas horizontales:

Variación del proceso de conmutación (se interrumpe en los cruces) Los diagramas de ciclo temporal indican el transcurso de las funciones en la escala de tiempos
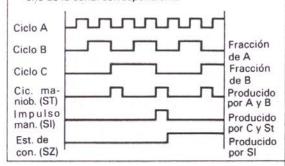
#### Normas


- Representar las funciones horizontalmente en la escala de tiempos adecuada
- Representar los ejes de tiempo de cada función parcial o de cada ciclo uno debajo de otro
- La línea de ref de una fila de señales es el O lógico
- El 1 lógico se representa hacia arriba
- El comienzo del estado de señal representado se caracteriza por un 0 o un 1
- Los ejes de tiempos interrelacionados se limitan mediante líneas de referencia de tiempo verticales a la derecha y a la izquierda
- El tiempo, que no hace falta representarlo, se dibuja con líneas de trazo y punto verticales
- Los nombres de las señales o funciones se ponen en el margen de la izquierda
- Los datos aclarativos se ponen en el margen derecho de la señal correspondiente



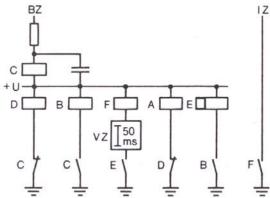

Nº	Proceso de conmutación	А		В	С	D		E	F	VZ
1	Causa de la maniobra (en este -> caso orden del mando central BZ)	+	- 2	F	1 2		1-9	2		<del> </del>
2	Acción de la maniobra (en este caso información al mando central)	Ind	ic. de	tiempo	parael	elemen	nto de retare	do VZ er	n miliser	50



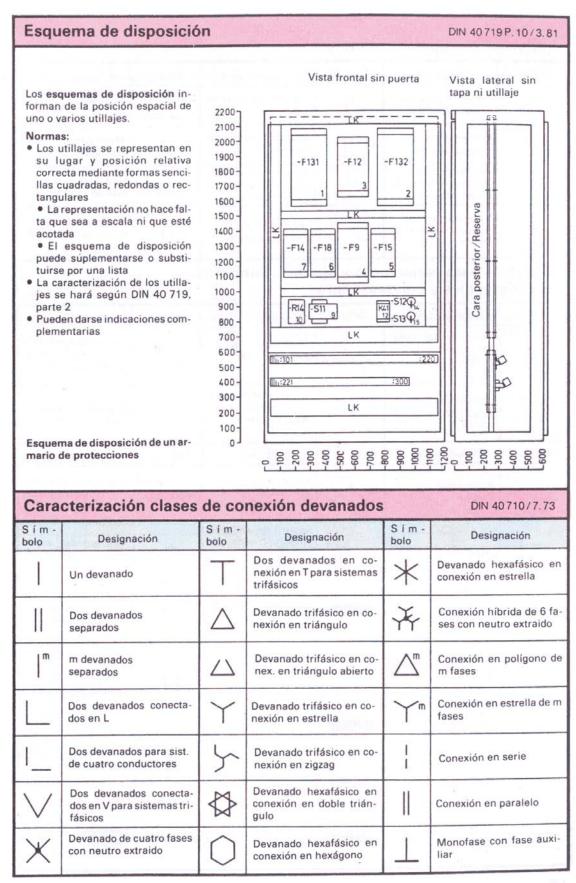

Página 295 de la bibliografía

# Simbología general de Electrotecnia de la norma DIN - IEC

	erización de co		The state of the s		DIN 40 700 P. 4/2. 71
Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	Símbolo	Designación
==	Corriente continua Tensión continua	<u></u>	Impulso rectangular positivo		Modulado por impul- so
$\sim$	Corriente alterna Tensión alterna	工	Impulso rectangular negativo	<del>1</del>	Modulado en la fase de impulso
$\approx$	Corriente alterna Tensión alterna de audiofrecuencia	<u></u>	Impulso rectangular positivo y negativo, p. ej., corriente doble	J <del>↑</del>	Modulado en la dura- ción de impulso
$\approx$	Corriente alterna Tensión alterna de alta frecuencia	_,,_	Impulso en escalera, p. ej., para contar	25	Código pulso modula- do, p. ej., código de cinco unidades
	os para variacio stencias y condo			5	DIN 40712/7.71
Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	Símbolo	Designación
/	Variabilidad lineal por influencia de una magnitud física	>	Ajustabilidad por re- gulación mecánica	11	Variabilidad constan- te no lineal por regu- lación mecánica
1	Variabilidad constan- te por regulación me- cánica	/	Variabilidad no lineal por influencia de una magnitud física	>-	Ajustabilidad escalo- nada
Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	Símbolo	Designación
-	Resistencia en general	4	Variab. cont. (sin es- calones) con contacto desl. (potenciómetro)	<del></del>	Con inductividad va- riable escalonada- mente
Н	discrecional	1	Resist. dependiente tensión. (Variac. re- sist. en sentido inver- so a la variac. tens.)		Condensador, capa- cidad en general
	con tomas	-	Devanado, inducti- vidad, en general	<b>⊣</b> 0 <del>+</del>	Condensador electro- lítico polarizado
-5	con contacto desli- zante		discrecional	-10-	Condensador electro- lítico no polarizado
	óhmica pura	-	con núcleo	1	
- Z	aparente	-	con núcleo y entre- hierro		Condensador de paso, coaxial
#	Variables con curva característica no li- neal	<del></del>	blindado	#	Capacidad ajustable (trimmer)

Página 296 de la bibliografía



Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	Símbolo	Designación
П	Imán permanente	<u></u>	Tierra		Línea de separació
	discrecional	B	con datos de la clase de puesta a tierra, p. ej., tierra de batería	[·-·]	Línea de contorno
	Elemento primario Acumulador (ele- mento), batería	<u>_</u>	con bajo nivel de ten- sión de procedencia ajena		
	Masa	=	Lugar de conexión para conductor de protección		Apantallado
Otros si	mbolos				DIN 40 703 / 3. 70
Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	Símbolo	Designación
	Sentido movim. rectilíneo, p. ej., hacia la derecha	<b></b>	Accionam. manual	0	Palpador Accionamiento m cánico
<b></b>	rectilíneo en ambos sentidos	E	Accionamiento por pulsación	3	con representaci del curso de una le tres posiciones
	rotatorio, p. ej., hacia la izquierda	}	Accionamiento por tiro	<u> </u>	Accionamiento motor en general
	rotatorio en ambos sentidos	<b>}</b>	Accionamiento por giro	<u></u>	con cuerda manua
	Unión activa	F	Accionamiento por basculamiento	E	con émbolo
	discrecional p. ej., en separacio- nes pequeñas	()	Desmontable, p. ej., Ilave de paso	7	Movimiento Bloqueado en un sentido
12/min	Accionamiento periódico 12/min	/	Otros accionamien- tos, p. ej., por pedal	.41	Bloqueado en am sentidos
€	Retardo, con movi- miento hacia la dere- cha	1234	Caracterización de la posición p. ej., con numerac.		Acoplamiento (e brague)
	con movimiento ha- cia la izquierda	1 2 3 4	discrecional	77	de arrastre de fricción (resba miento)
	Muesca	2.3	Accionamiento a mano		Órgano de cierre p. ej. cerrado
Ш	Cerrojo de cambio con desbloqueo me-	23	4 posiciones  Las posic. 2 y 3 son		Freno p. ej., cerrado


Página 297 de la bibliografía

Símbol	os para líneas y	empalm	es de líneas		DIN 40711/8.61
Símbolo conexión	Designación	Símbolo conexión	Designación	Símbolo conexión	Designación
	Conducción en general		Línea radiofónica	-#	Línea con indic. de núm. conduct., p. ej. tres conductores
	cuando es necesaria, la diferenciación, p. ej., el neutro		Otras clases de re- presentación	1	Reunión de líneas
	en construcción	-0-0-0-	p. ej., línea alumbra- do emerg., línea luces	# 15	Rep. monopolar
	en proyecto	++++++	intermit., línea conex. nocturna en instalac. telecomunicación	11	Manojo (haz) de lí- neas con indicación del sentido de con-
	Línea móvil (tendido a mano)	-1-1-1-	telecomanication	1 1 1	ducción de la línea
	discrecional o tendi- da posteriormente (lí- nea de ampliación)	$\rightarrow$	Línea retorcida, p. ej., cordón dos hilos	·	en general Empalme conducto de líneas
	Línea de protección	<del>-0</del>	Línea coaxial	123	Regleta de bornes Bornes en serie
######	Línea aparte Línea de llamada y	=====	Línea apantallada puesta a tierra	12	Bornes seccionables
	timbre Línea de teléfono	===== <del>-</del>	no puesta a tierra		en serie  Pasamuros de líneas en paredes de aloja-
Símh a	p. distribución,	accional	mientos v disna	radores	mientos o de edificios DIN 40 713 / 4, 72
Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	Símbolo	Designación
1 }	Órgano de maniobra Contacto de trabajo	1	Toma de corriente Contacto deslizante	ф	Fusible en general
7 7	Contacto de reposo	÷	Accionamiento (en gral.), p. ej., para re- lés, contactores	<b>†</b>	Con indicación de lado de contacto cor la red
4	Contacto conmutado	中	Con propiedades es- peciales, en general	†	Descargador
1	Contacto de trabajo de dos vías con tres posiciones contacto		Clavija de enchufe	þ	Descargador de so- bretensión, protector de tensión
$\sim$	Caracterización de la no reposición auto- mática	Y	Hembrilla de enchufe	丛	Electroimán de sus- pensión, (plato elec- tromagnético, plato de sujeción)
123456	Conmutador de posi- ciones múltiples, p. ej., de 6 posiciones	<u> </u>	Conector por enchu- fe con conexión de conductor protección		Freno magnético, p ej., freno de vías mag nético
Ţ	Punto de separación		Conector por inserc. o por presión con pie- zas inserc. iguales	昌	Freno por corrientes parásitas




	Símbolos para aparatos de distribución, accionamientos y disparadores  DIN 40713/4.72 DIN 40713 hoja sup. 1/4.74								
Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	Símbol	o De	Designación			
Elemento de	e conexión	Impulsor (acc	cion.) electromecán.	Dispara	Disparador electromagnético				
1 - 1	Contacto de trabajo 1 cierra antes que 2	4	Con dos posiciones de contacto	Forma I	Forma II				
17-27	Contacto de reposo 1 abre antes que 2	<b>☆</b>	Discrecional	<b>→</b>	MI>	Disparador so- brecorr, con dis- paro retrasador			
اج ا	Contacto conmutado sin interrup, contacto secuenc, invers.		Con atracción retrasada	4		Disparador de corriente mínima			
4	Discrecional		Con repulsión retrasada	-	+1	Disparador de contracorriente			
7	Contacto de reposo doble		Con atracción y re- pulsión retrasada		11>	Disparad. corrien- te de error			
/	Contacto de trabajo doble		Relé polar con imán permanente	7	中	Dispar. sobre- corriente elec- trotérmico			
17	Elem. conex. corta durac. (de cont. fu- gaz), establ. cont. al mov. en ambos sent.		Relé de apoyo	-	U>	Disparador de sobretensión			
-←-/ <sub>I</sub>	Contacto de trabajo, cierra con retardo	中	Relé de remanen- cia	-	U	Disparador de tensión mínima			
->-\	Contacto de trabajo, abre con retardo	一	Relé de corriente alterna	<b>→</b> d	U<	Disp. tens. mín. con disp. retras.			
-←7′	Contacto de reposo, abre con retardo	中	Relé térmico	-	-4>	Disparador de tensión de error			
Interruptor		174	Con dos devanados de acción en senti-	Conect	ado - ex	citado			
1	Seccionador Interruptor sin carga		do opuesto  Discrecional	↑		cionamiento elec- mecánico			
Ø,	Seccionador con fusi- ble	4	De acción watimé-	17	co	entacto de trabajo n reposición auto- ática			
	Interruptor bajo carga	\frac{\frac}}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	trica  Con indicación de	-	- Im	án elevador			
	Seccion. bajo carga	4	un devanado activo						
T	Seccionador de po- tencia	占	Discrecional	7	Im	án rotatorio			
	Interruptor de potencia	H	Con dos devanados activos en el mismo sentido		dic	vantafreno con in- cación de la clase corriente			
	Con interrup, rápida de todos los polos	中中	Discrecional	3~[]	711				
	Con interrupción rá- pida separadora de los distintos polos, p. ej., tres polos	44	Discrecional		tic	eno electromagné- o desmontable, le- ntafreno			

Página 299 de la bibliografía

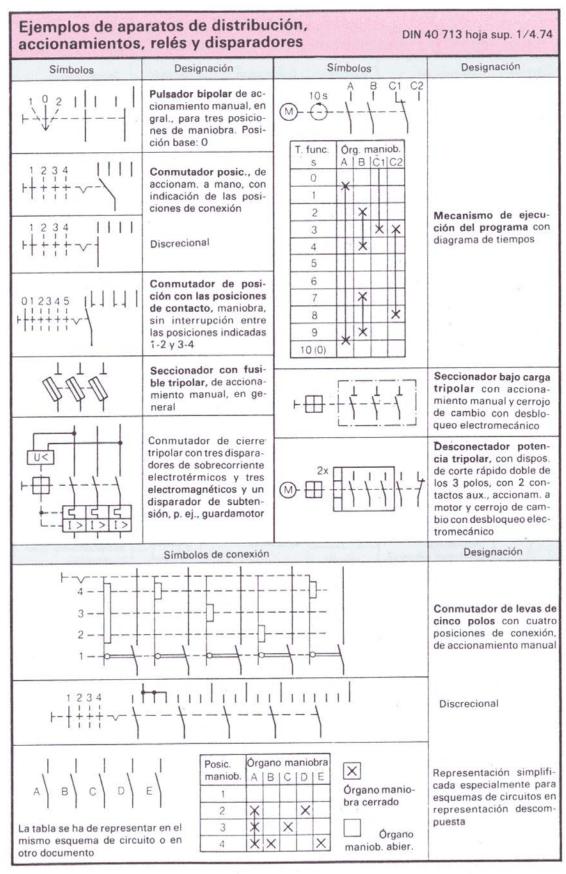

Página 300 de la bibliografía



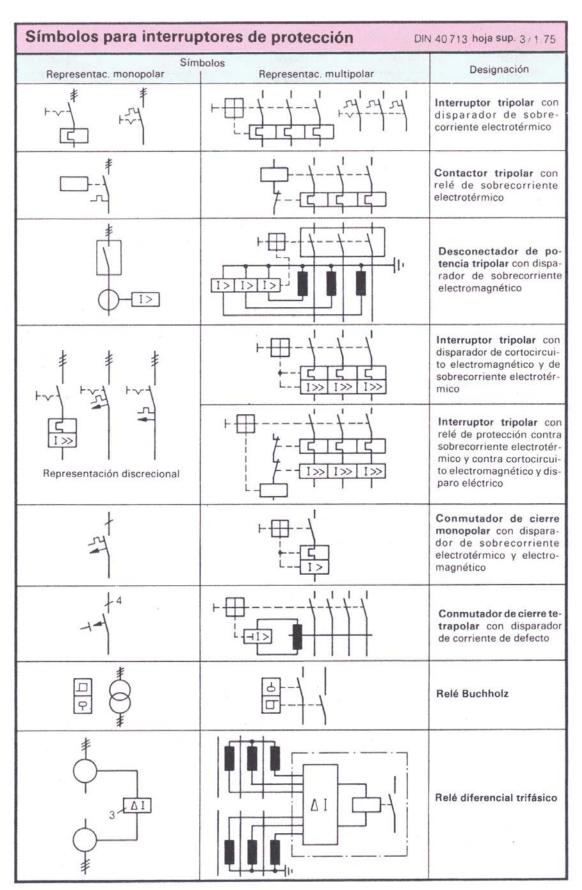

Página 301 de la bibliografía

	s para trans nadores de		s, bobinas, transductores	DIN 4	P.3/5.58 P.3/3.68
Símbolo simplificado	Símbolo	Designación	Símbolo simplificado	Símbolo	Designación
4		Bobina de in- ductancia	4		Transformador de intensidad
		Transform. monofásico con 2 devana- dos separados	Ι Ψ Ψ **	1 1	Conexión eco- nomizadora
8		3 devanados separados			Transf. intens acumulativo con 3 devana- dos primarios
\$	امرا	Regulable es-	Q# Q#		Transform. in- tensidad con dos núcleos
		Transformador bifásico enla-	3 6 4	<b>#E #E #E</b>	3 transform, intens, mon- tados en una línea trifásica
##		zado/no enla- zado	- 0#~	-15-	Transformador corriente continua
	1/1/1	Transformador trifásico		11.	Transformador de tensión
#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Conexión YZ5, regulable en el devanado de alta tens.		11 JE	con toma
Yy0 XYd5	Yy0	3 devanados en conexión Yy0/Yd5/Yd5, de los cuales	* * *	上	Conexión eco- nomizadora
* <sub>Va5</sub> *	Yd5	uno es regul. med. interrup. escalonado		]{	Dos devana- dos secunda- rios
\$		Autotransfor- mador mono- fásico	*2		Dos transform, tensión conec- tados en V
<b>*</b>		Corr. trifás. en conexión en Y regulable escalonadam.	*		Transductor
	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	Transform, tri- fás, para corr, trifás, con de- vanados sepa- rados conect, en estrella			Amplificador magnético

Página 302 de la bibliografía



Símbolo simplificado	Símbolo	Designación	Símbolo simplificado	Símbolo	DIN 40715/4.62  Designación
Simplificatio		Estátor, devanado estátor		G	Generad. con rotor de tambor (turboge- nerad.) sin amorti- guador. Devan. de estator en conex. er estrella con neutro
		Estator con dos de- vanados indep. El símbolo simplif. no se emplea en má- quinas de c.c.  Arrollamiento de compensación	-  +    -  + 	-H+	Generad, con polo troquel, (máq, polo internos). Devanad estator en conex, er triángulo
		Arrollam. de polo de conmutación  Rotor, especialm. jaula de ardilla  Rotor con devanado (concentrado, p. ej.,	**************************************		Motor con polos tro quel. (máq. polos in 'ternos) y jaul: arranque. Devanad estator en conexión en estrella
	0	polos troquelados  Rotor con dos deva- nados partidos se- parados  Rotor c. anillos co-	(G)		Generador con excitación imán perma nente (p. ej., tacó metro)
Ō		lec. c. cortocirc. y levantaescobillas  Rotor con devanado, colector y escobillas fijas	M 1~	M	Motor con rotor jau la sin devanado d arranque, no d arranque automát.
ОЩ	Q	Rotor con devanado, colector y escobillas ajustables	M 1~	M	Motor con rotor di jaula y dev. cortor y arranque acopla dos inductivam. et estator, arr. autom.
M 3~Y ≢		jaula, devanado es- tator 'en conexión en estrella		M	Motor con rotor d jaula y devanado d arranque en estato con condensador
		colect, con dos de- van, de ramas y de- van, de estator en conex, en estrella	M		Motor trifás. con ro tor de jaula y conex en triáng. en el es tator, conectad monofásicamente
M 3~ 8/4 P	8/4 P	Motor con rotor de jaula y conmutac. de polos según Dah- lander (p. ej. 8 sobre 4 polos)		M	Motor con rotor de jaula y devanado de arranque en estato con condens. de servicio y arranque
M 3~ (8/4-6)P	874P 6 P	Motor con rotor de jaula y 2 devanados separ. para conmu- tac. de polos de 8 sobre 4 ó 6 polos		M M M	Motor con rotor de anillo colector con tres ramas y deva nado de arranque en estator con re sist, óhmica

Página 303 de la bibliografía


Símbolo simplificado	Símbolo	Designación	Símbolo simplificado	Símbolo	Designación
*	<u>G</u>	Generador de c.c. de excitación deri- vación  Gener. excitac. de- rivac., devan. de conmut. conect. en uno de sus ex-	M 37-)		Motor trifás, cor excitac, derivación con alimentac, de rotor y ajuste de revol, mediante corrim, de las es- cobillas
<u>G</u>		tremos con induc.  Generad., devanado de compensación y de conmutac. conectado de inducido por uno de sus extremos	**************************************		Motor trifás, en se rie, ajuste revolu ciones mediant corrimiento de la escobillas
		Motor de excitac. en serie de c.c.	M ~		Motor de excita ción en serie (mo tor universal)
₹ M		en serie, devanado de conmutac. dis- tribuido simétri- cam. en el induc.	* M	<u></u>	Motor de excitad en serie con deva nado compensad
	M	Motor de excitac. en serie, devanado de compensac. y de conmutac. de polos simétrico en el inducido	1~		y de polos de con mutac., resistenci en paralelo con e polo de conmutac Motor de repulsió
<u>f</u> #	<u><u>G</u> <u>U</u></u>	Generador de ex- citación indepen- diente	1~ M		con juego de esco billas sencillo par ajuste de las revo mediante corr miento de aquella
G	<u></u>	Generador com- pound con excita- ción en serie	† M		Motor de repulsió con juego de esco billas doble par ajuste de las revo
M		Motor compound con excitación en serie	1~		mediante corr miento de aquella
<u><u>\$</u></u>	<u>G</u>	Generador con excitación de imán permanente (p. ej., tacómetro)	#3~		Máquina excitad por la corrient principal, p. ej., ej citatriz trifásic autoexcitada
<u>G</u>	G	Gener. tres con- duct. con excitac., derivac. y bobina divis. de tensión. Devan. de con- mut. distribuido simétr. en induc.	# <sup>f1</sup> 3~		Máquina de exc tac. independient en el rotor con de vanado de com pensación trifásio

Página 304 de la bibliografía



Símbol	os para arranca	dores			DIN 40 700 P.20 / 5. 77
Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	Símbolo	Designación
	Arrancador, en general		Arrancador automático	A	Arrancador para co nexión en estrella triángulo
5	Arrancador con 5 eta- pas de arranque		Arrancador semiautomático	8/4p	Arrancador para mo tor de polos conmuta bles
	Arrancador, variable		Arrancador con auto- disparador en gene- ral	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Arrancador para mo tor monofás, con fas auxiliar capacitiva
<u></u>	Arrancador para mo- tores con un sentido de giro	*	Arrancador para co- nex. dir. con contact. para motores con dos sent. de giro	4	Arrancador automá tico con aliment, al terna, sal. cont. me diante rectif. contr.
	os para instrum ores, relojes, con				IN 40716P.16
Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	Símbolo	Designación
Elem. estru	uc. y tipos clás.	Mecanismo	es de medición	<u></u>	Termoelemento (ter mopar), en general
	Instrumento medida, en gral, indicador	0	Mecanismo medi- ción, en general	<b>→</b>	Convertidor térmic con calentador unid galvánicamente
		$\ominus$	Mecan. medic. con un filam. para tensión	7	Transductor capacitivo
	Aparato medidor, en gral., registrador	$\ominus$	Mecan. medic. con un filam. para intens.	<del>-</del>	Transmisor piezo- eléctrico
H	Aparato medidor in- tegrador, contador	$\rightarrow$	Mecan. medic. para formac. suma o difer.	P/I	Transmisor de pre sión, p. ej., <i>l</i> = f ( <i>p</i> )
	energía eléctrica		Mecan. medic. para formac. de producto	Ejemplos	
Identificac cia, valor lí	ión de indicación, iner- mite	X	Mecan. medic. para formac. de cociente	(1)	Instr. med. en gral. sin caract, de la mag nit. med. con desc
/	Indicación, en general		Mecanismo de medi- ción de bobinas cru- zadas	A	por ambos lad.  Amperímetro con in dicación de la unida amperio
\  / /	Indicación mediante vibración		Mecan. medic. elec- trodin, con blindaje		Voltímetro para ten sión cont. y alterna
[000]	Indicación digital (numérico)		de hierro para medic. de pot. (Watímetros)	(E)	Instrumento de medi
5	Registro escrito	Convertido	res de medida	(V-A-V)	da múltiple con indic de unidades de tens intens. y resist.
)	Poca inercia		Banda extensomé- trica		Sincronoscopio
	Indicador de valor		Transmisor magnéti- co con bobina móvil	X	Instrumento indicad


Página 305 de la bibliografía

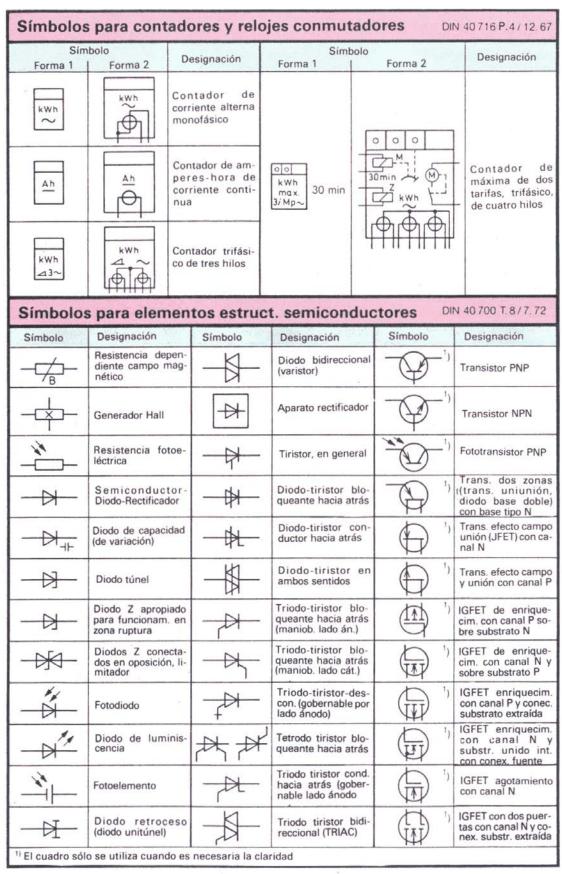



- 01		ectrónicos	Símbolo		DIN 40 700 P.2 / 7 69
Símbolo	Designación		SIMDOIO		Designación
	Diodo con cátodo ca directamente	lentado		cátodo que ac	ayos catódicos con Wehnelt, con enfo- eleración, electrodo leración principal,
<b>\$</b>	Triodo con cátodo directamente	calentado	7	dos pla	cas desviación y dos nternas separadas
Símbolos	gráficos para	esquema	s de bloques	DI	N 40 700 T. 10 / 1. 82
Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	Símbolo	Designación
G	Generador, oscilador, en general	٥	Teleimpresor		Receptor, aparato
G 4 kHz	con indicación de frecuencia	~	Filtro, en general	$f_1$ $f_2$	Convertidor de fre- cuencia
<b>/</b> ~	Ondulador	≈	Filtro paso bajo	# #1	Transformador de impulsos
~_	Rectificador	$\sim$	Filtro paso alto		Atenuador
N	Rectificador	***	Pasabanda		Elemento de retardo
$\triangleright$	Amplificador	≋	Filtro eliminación banda	dB	Elemento de amor tiguación
	s para aparatos s magnéticos y			ústica, <sub>DI</sub>	N 40 700 P.7 / 4.74 P.9 / 11.61
Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	Símbolo	Designación
=1	Altavoz	0	Avisador visual	$\bigcap$	Timbre
=Q	Fonocaptor	$\otimes$	Avisador Iuminoso Lámpara de incan-	4	Timbre de martille gong
二二	Auricular	$\approx$	descencia  De destellos	A	Zumbador
=	Micrófono	\$	Lámpara de efluvios	T	Chicharra
=	Registrador de sonido	$\Theta$	Avisador de aguja Indicador visual Indicador dirección	<del>-</del>	Bocina, claxon
	Cabezal magnéti-	_	Chapaleta		

Página 307 de la bibliografía

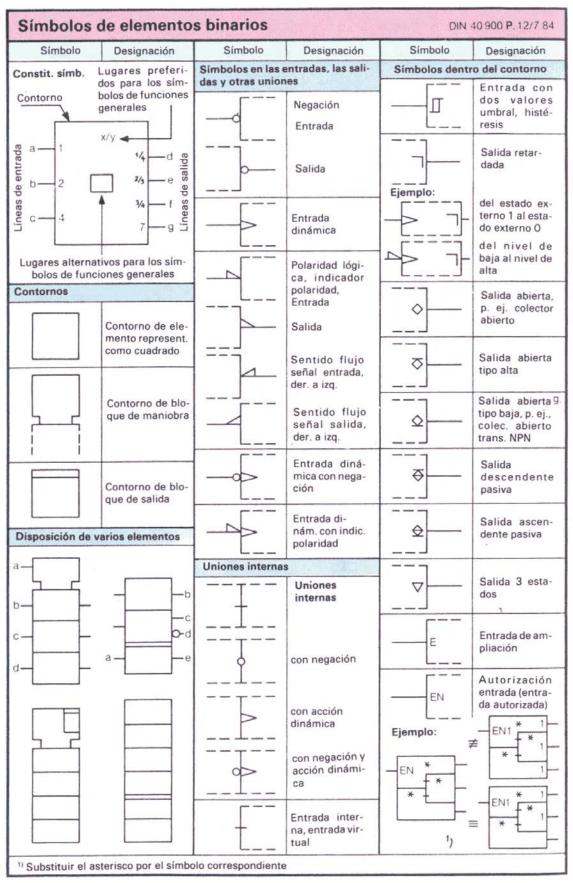


Página 310 de la bibliografía



mbolos dentro	del entorno, union	es no lógicas				
Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	
D	Entrada D	?	Salida de compa- ración de una memoria asocia- tiva	BP	Entrad ''BORROW PROPAGATE de un elem. arit	
	Entrada J	[Pm <sup>1</sup> )	Entrada de ope- rando, represen. entrada Pm	Cı	Entrad "CARRY-OVER de un eleme aritmético	
K	Entrada K		Entrada MAYOR QUE de un com- parador numéri- co	cg	Salida "CARR GENERATE" un elem. aritm	
R	Entrada R	<u> </u>	Entrada MENOR QUE de un com- parador numéri- co		Salida "CARR OVER" de ur entr. aritmética	
s	Entrada S		Entrada IGUAL QUE de un com- parador numéri- co	СР	Entrad "CARRY-PR PAGATE" de elem. aritmétic	
T	Entrada T	* < *	Salida MENOR QUE de un com- parador numéri- co	CT = m	Entrada de COI TENIDO	
	Entrada de des- plazamiento ha- cia adelante	BI	Entrada "BORROW-IN" de un elemento aritmético		Reunión de las neas conex. en lado de entrada	
— m¹)	Entrada de des- plazamiento ha- cia atrás	BG	E n t r a d a "BORROW-GE- NERATE" de un elemento arit- mético	1 11 11	Entrada en mo de trabajo fijo	
	Entrada contado- ra hacia adelante	во	S a l i d a "BORROW- OUT" (sal. "RIP- PLE-BORROW" elem. aritmético	,1"	Salida en esta fijo	
г			Agrupación de	Uniones no lógicas e indicado flujo de señales		
+ m¹)	Entrada contado- ra hacia atrás	m <sub>k</sub> ] <sup>2</sup>	Agrupación de bits para una en- trada multibits	-×	Unión no lógica	
	Entrada de Ila- mada de una me- moria asociativa	0 } * ≡	1 2)	→	Flujo de señal t direccional	

Página 311 de la bibliografía

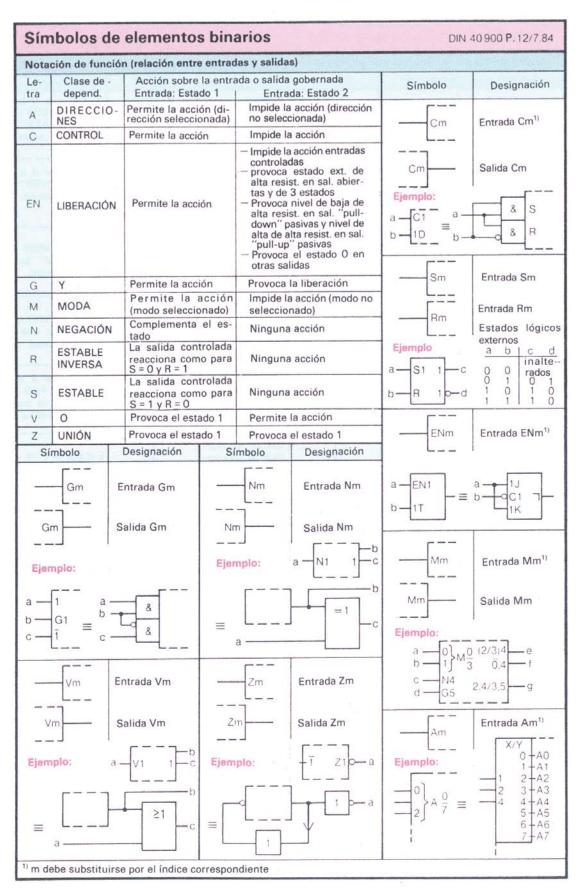

Página 312 de la bibliografía



Elementes	whinetenie	maialaa		10000	THE WAY TO SEE
Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	Símbolo	Designación
Elementos cor		31110010	Inversor (en un	Elementos con his	
≥1	Elemento O, en general	**	esq. en el cual se emplea el símbo- lo para Polaridad lógica)  Unión fantasma,	* [	Elemento cor histéresis, en ge neral
8	Elemento Y, en general	1 8 0 12 13	en general Y con salida ne- gada, NOY	1 2	Detector valo umbral con sali da invert., inver sor c. circ. dispa ro de Schmitt
≥ m	Elemento de ni- vel umbral, en general	3 ≥1 5 0 6	O con salida ne- gada, NI	12 & J D D 11	Circuito de dis paro de Schmit NOY, con histé resis
= m	Elemento (m de n), en general	2 8 ≥1 3 4 5 0 6	Inversor Y-O	Codificador, decod	Codificador, de codificador, e
>n/2	Elemento de ma- yoría, en general	9 8	NOY con salida colector abierta de tipo de baja	X/Y [EX3GRAY/DEC]	general
=	Elemento de equivalencia, en general	13 & 1 1 2 E D 12	Elemento de am- pliación	15 1 5 0 4 14 2 4 5 5 13 4 12 0 6 12 8 13 0 7	Decodificador o código Gray o exceso 3 de cód go 1 de 10
2 k + 1	Elemento IM- PAR, elem. de IMPARIDAD, módulo adición 2 elem., en general	$ \begin{array}{c ccccc} 4 & N2 \\ \hline 1 & = 1 \\ \hline 2 & 2 \\ \hline 5 & 7 \end{array} $	O/NO exclusivo doble	15 0 9 14 0 10 10 0 11	
2 k	Elemento PAR, elem. de PARI- DAD, en general	1 D 2	Elem. pot. impul- sor con sal. co- lec. abierta in- vert. de tipo baja	1 0 0 0 0 15 1 1 1 0 14 3 2 2 0 13 3 0 12 4 0 11 6 8 5 0 10 5 0 EN 6 0 9	Decodificador d código binario d 1 de 8
= 1	Elemento O ex- clusivo, elemen- to antivalencia, en general	± &▷ 0-3	Elemento poten- cia NOY	X/Y	
1	Memoria interm. sin ampliación espec. en salida, en general Elemento NO, in-	1 □ □ EN 2 □ □ □ □ 0 □ 18 □ 16	Impulsor enlace con entradas va- lor umbral y sali-	11 2 2 3 13 14 5 6	Decodificado para código cua quiera
<b>−</b> 1 <b>←</b>	vers. (en un es- quema con con- venio lóg. unif.)	6 014 8 012	das cuádruples de 3 estados	15 a $\nabla$ 7 9	


Página 313 de la bibliografía

Símbolos	de element	os binarios		DIN 4	0 900 P. 12/7.84	
Elementos con	mbinatorios y secue	enciales				
Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	
Elementos combinatorios		Inversor (en un		Elementos con histéresis		
<u>≥</u> 1	Elemento O, en general	**	esq. en el cual se emplea el símbo- lo para Polaridad lógica)  Unión fantasma, en general	* 1	Elemento con histéresis, en ge- neral	
8	Elemento Y, en general	1 8 012 13 0 12	Y con salida ne- gada, NOY	1 1 2	Detector valor umbral con sali- da invert., inver- sor c. circ. dispa- ro de Schmitt	
≥ m	Elemento de ni- vel umbral, en general	3 ≥1 4 5	O con salida ne- gada, NI	12 & J 0 11	Circuito de dis- paro de Schmitt NOY, con histé- resis	
= m				Codificador, decod	ificador	
	Elemento (m de n), en general	2 & ≥1 3 4 5	Inversor Y-O	X/Y	Codificador, de- codificador, en general	
>n/2	Elemento de ma- yoría, en general	g & 2 ≥ 8 10 × 2 ≥ 8	NOY con salida colector abierta de tipo de baja	X/Y [EX3GRAY/DEC]		
=	Elemento de equivalencia, en general	13 & 1 1 2 E 11 2 3	Elemento de am- pliación	15 1 5 0 4 12 0 6 13 4 12 0 6 15 0 9 15 0 9	Decodificador de código Gray de exceso 3 de códi go 1 de 10	
2 k + 1	Elemento IM- PAR, elem. de IMPARIDAD, módulo adición 2 elem., en general	1 = 1 2 3	O/NO exclusivo doble	15 0 9 14 0 10 10 0 11		
2 k	Elemento PAR, elem. de PARI- DAD, en general	2 2 3 5 7	Elem. pot. impul- sor con sal. co- lec. abierta in- vert. de tipo baja	$ \begin{array}{c ccccc}  & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0$	Decodificador de código binario de 1 de 8	
= 1	Elemento O ex- clusivo, elemen- to antivalencia, en general	1 &D 3	Elemento poten- cia NOY			
1	Memoria interm. sin ampliación espec. en salida, en general	1 D VD 18	Impulsor enlace con entradas va- lor umbral y sali-	10 (T1) V 1 11 V 2 12 V 3 13 V 5	Decodificado para código cual quiera	
1	Elemento NO, in- vers. (en un es- quema con con- venio lóg. unif.)	4 0 16 6 0 14 8 0 12	das cuádruples de 3 estados	15 0 0 5 6 7 9 9		



CILLI	Designación	Símbolo	Designación	Símbolo	Designación
Símbolo Multiplexor y de			Designation	Elementos de re	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
MUX   MUX	Multiplexor, en general	COMP	Comparador numérico, en general	t <sub>1</sub> t <sub>2</sub>	Elemento de retardo con in dic. tiempos de retardo
DX	Demulti- plexor, en ge- neral	ALU I	Unidad lógica aritmética, en general	10ns 20ns 30ns 40ns	Elemento do retardo con etapas do 10 ns
7 EN O O	Multiplexor (1 de 8)	C1 C0	Sumador com- pleto de 1 bit, en general	Elementos biestables	
$ \begin{array}{c c} \hline 10 & 0 \\ \hline 9 & 2 \end{array} $ $ \begin{array}{c c} G & \overline{0} \\ 7 & \\ \hline 4 & 0 \\ \hline 2 & 2 \\ \hline 1 & 3 \\ \hline 1 & 5 \\ \hline 14 & 5 \end{array} $		5 0 II	Multiplicador	S D	Flip-flop RS
1 2 3 6 6 12 7		$ \begin{array}{c c} 3 \\ \hline 2 \\ 1 \\ 15 \\ 3 \end{array} $ $ \begin{array}{c c} 3 \\ 2 \\ 10 \\ 3 \\ 9 \end{array} $	Multiplicador, 4 bits en para- lelo, que gene- ra los 4 bits de valor más bajo del producto	6 10 10 4 C1 9 7 20 8	Flip-flop D, do ble, controlado un estado
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Demultiplexor (1 sobre 8)	13 8 EN  8 0 ALU (T1) M 0 31 CP0 15		1 1 1 J 3 3 C1 3 1 R	Flip-flop JK controlado ui flanco
Elementos aritméticos		$\begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{15}{3} \\ \frac{17}{5} \\ \frac{16}{5} \\ \frac{16}{3} \\ \frac{14}{3} \end{bmatrix}$	Unidad de lógi- ca aritmética,	13 0 S 4 8 1S 7 8	Flip-flop RS
Σ     	Sumador, en general	en general 22 001 010 21 020 011	4 bits	12 C1 9 & 1R 70 6	controlados dos estados
P-Q		19 0 P3 13 03		Propiedades de ciales de los eleme	conexión espe
	Substractor, en general	$ \begin{array}{c c} \hline 1\\ \hline 3\\ \hline 5\\ \hline 10\\ \hline 12\\ \hline 14\\ 5 \end{array} $ COMP		= 0  S   = 0  R	Elemento bies table RS cor estado 0 de sa lida
CPG I	Unidad de transmisión, en general	12 14 5 P=QQ 9 2 4 6 11 13	Comparador numérico con salida abierta de tipo de baja, 6 bits	= 1   R	Elemento bies table RS co estado 1 de sa lida
Π   	Multiplicador, en general	11 13 15 5		-s NV	Elemento bies table RS, pro tegido contra ausencia de

Página 314 de la bibliografía

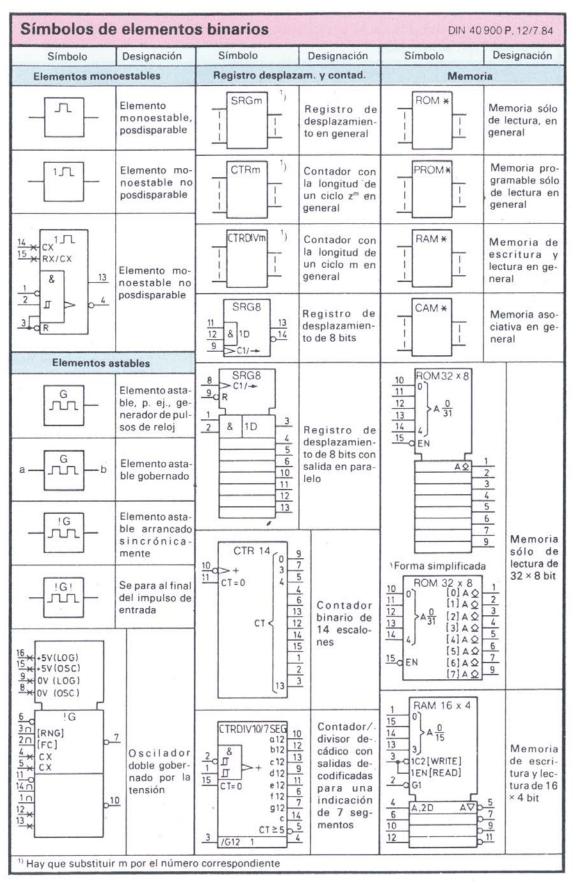

Página 315 de la bibliografía



Símbolo	Designación	Símbolo	Designación	
	Función	Ampli	ficador	
x — y — z —	+2 + +	$ \begin{array}{c cccc}  & f                                  $	Amplificador para proces miento de la información o general	
Facto	r de valoración		Figmplo: A mulificador di	
+	No inversión	D **	Ejemplo:Amplificador di rencial de mucha amplific	
_	Inversión	+	ción, amplificador de oper ción	
Caracteria	ración de la señal	+		
Λ	Señal analógica	<b>□</b> 10 <sup>4</sup>	A 100 A 100 COLO	
#	Señal digital		Amplificador diferencial c un factor de amplificación	
Característic	as para el amplificador		10 000 y salidas comp mentarias	
Σ	Sumación			
ſ	Integración	a + D 1	Amplificador inversor. Inve sor con un factor de ampli cación de 1	
<u>d</u> dt	Diferenciación		Amplificador con dos sa das. La superior, no invers	
log	Logaritmación	+ +2	ra, con un factor de ampli cación de 2; la inferior, inve sora, con un factor de amp	
F	Compensación de frecuencia		ficación de 3	
1	Valor inicial, valor analógico en una integración	$ \begin{array}{c c}  & \Sigma & 10 \\  & & +0.1 \\  & & +0.1 \end{array} $	Amplificador sumatorio, sumador	
С	Integrar: El valor 1 de las va- riables binarias causa integra- ción	c + 0,2 d + 0,5 e + 1,0		
н	Detener: El valor 1 de las va- riables binarias causa la de- tención del último valor	<i>a</i> − + 2 + 3	Amplificador integrante, integrador	
R	Estable inversa: El valor 1 de las variables binarias repone la salida a cero	f # C g # S H		
S	Estable: El valor 1 de las varia- bles binarias pone la salida al valor inicial	$a = \begin{bmatrix} \frac{d}{dt} \triangleright 5 \\ +1 \\ + \end{bmatrix}$	Amplificador diferencian diferenciador	
U	Tensión de alimentación (se emplea en los casos especia- les que se exija). Toda carac- terización necesaria de la ali- mentación (valor numérico) o polaridad (+ ó +) va precedida de la letra U	b4   log	Amplificador logarítmico	

Página 316 de la bibliografía

	icos para el procesar ión analógica	niento	DIN 40 900 P.13/1.8
Símbolo	Designación	Símbolo	Designación
Convertidor de coordenadas		Conmuta	dor analógico
r, Θ/x, y r x ω Θ y ω	Convertidor de coordenadas polares en cartesianas	c d	:Conmutador de trabajo e general
	Convertidor de coordenadas cartesianas en polares	c d	La señal analóg, se transpo ta en el sentido de la flech mientras la variable binari en la entr. e tenga el valor
Trad	uctor	cd	
#/∩	Traductor digital analógico Traducción de las señales digitales en analógicas	e#	Contacto de reposo, en general  Ejemplo: La señal analóg, se transpo ta sólo en el sent. flect mientras la variable binar en la entr. e tenga el valor
n/#	Traductor analógico-digital. Traducción de las señales analógicas en digitales	e#	
0/# 1-20mA 4-20mA 8	Traductor analógico-digital que traduce una señal de entrada de 4 a 20 mA en un código ponderado de 4 bits a <sup>-n</sup> la salida	a	Contacto conmutado  El interruptor se maniobi mediante un Y y dos variables binarias
Transmiso	r de función		
$ \begin{array}{c c} f(x_1x_n) \\ x_1 \\ x_n \end{array} $	En general		Contacto de trabajo y contac to de reposo. Ambos se ma nejan por las mismas varia bles binarias
-2 xy		Potenciómet	ro de coeficiente
x y	Ejemplo: Multiplicador con un factor de valoración de –2	(a)	El valor del coeficiente : puede dar al lado del símb lo de conexión
. <u>x</u>		Comparadores, disp	ositivos de señal límite
x y y	Dividir	COMP	Comparador, dispositivo e señal límite, en general $w_1, \ w_2, \ w_n$ representan le valores numéricos con signo de los factores de valeración
$\begin{bmatrix} \frac{xy}{z} \\ y \\ z \end{bmatrix}$	Multiplicar-Dividir	a <sub>n</sub>	
cot x	Transmisor de función co- tangente	COMP	Ejemplo: Comparador, dispositivo señal límite
3 x <sup>y</sup>	Transmisor de función ex-	a + + d - d - e	

Página 317 de la bibliografía